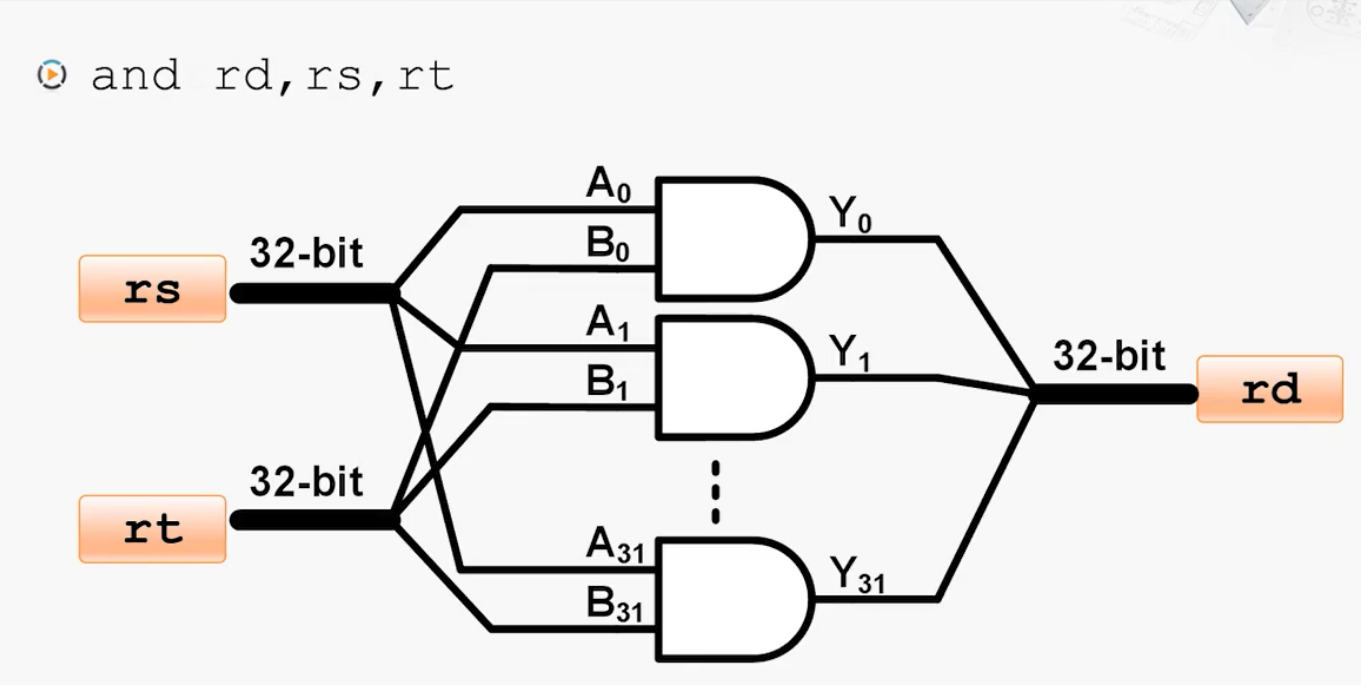



高楼大厦平地起

利用基本的门电路实现逻辑运算


与运算的实现



或运算的实现

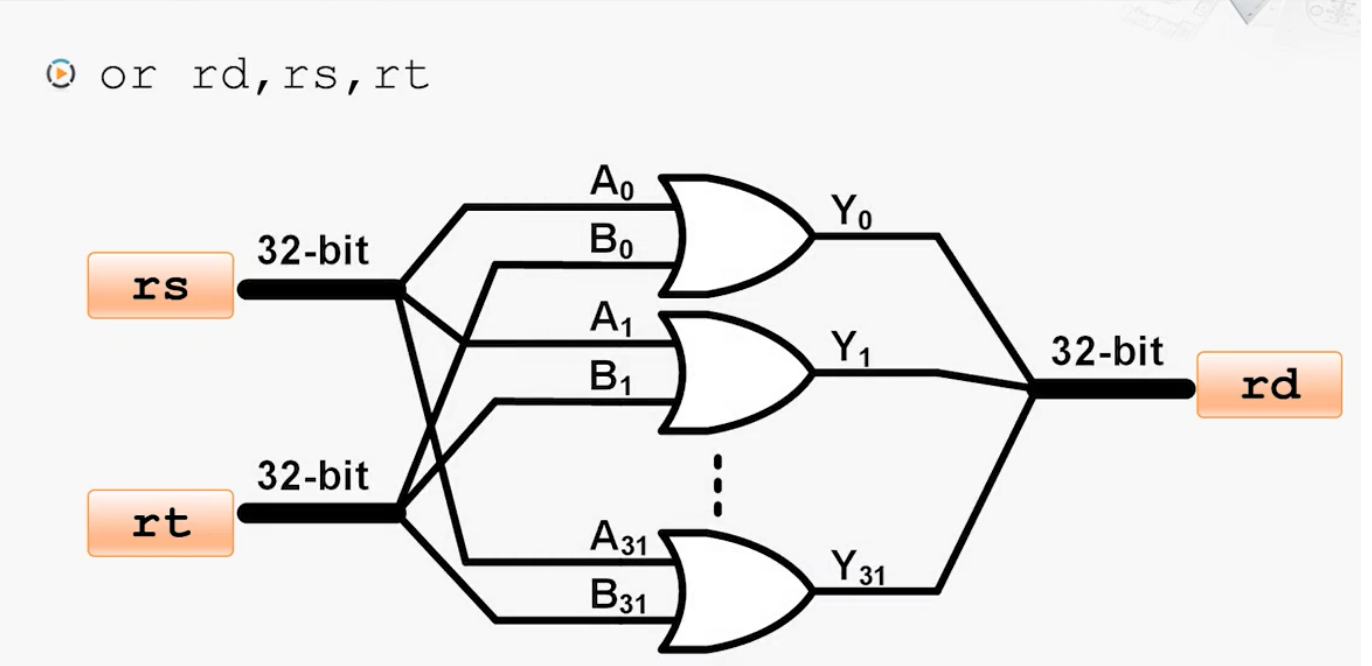

包含多种功能的运算单元

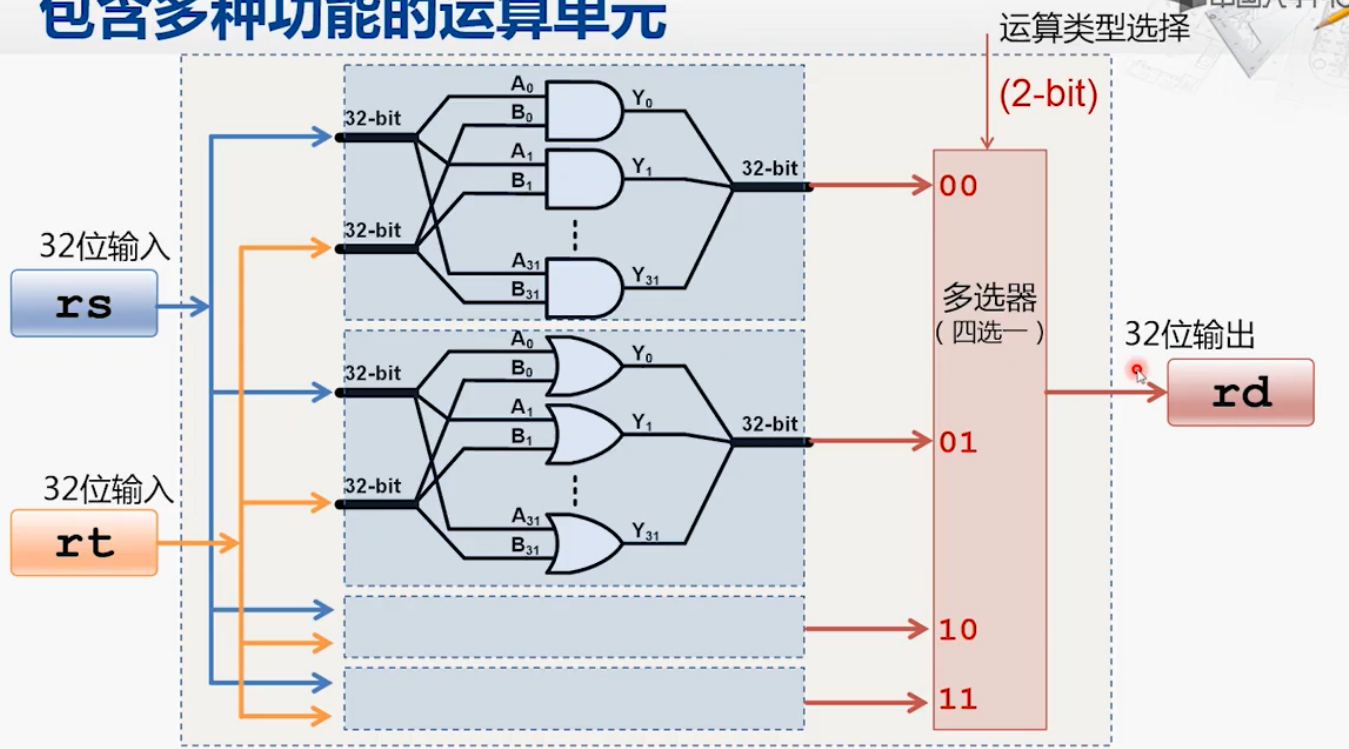

逻辑运算示例

