

## 10 手写CPU（五）：CPU流水线的写回模块如何实现？

你好，我是LMOS。

今天我们一起完成迷你CPU的最后一个部分——写回相关模块的设计（课程代码在[这里](#)）。

简单回顾一下，上节课我们完成了CPU流水线的访存相关模块的设计。在设计访存模块之前，我们发现流水线中存在数据冒险的问题。为了解决这个问题，我们设计了数据前递模块。


但是我们采用的数据前递模块，只局限于解决算术操作和数据传输中的冒险问题。在CPU流水线中还可能存在着结构冒险和控制冒险的问题，我们在进行流水线规划时，已经合理地避免了结构冒险。但是，控制冒险还可能出现，下面我们就来探讨一下流水线的控制冒险问题。

### 流水线控制冒险

还记得前面我们说过的条件分支指令吗？就是根据指令设置的数值比较结果，改变并控制跳转的方向，比如beq和bne指令。


假如在流水线取出分支指令后，紧跟着在下一个时钟周期就会取下一条指令。但是，流水线并不知道下一条指令应该从哪里取，因为它刚从存储器中取出分支指令，还不能确定上一条分支指令是否会发生跳转。

 上面这种**流水线需要根据上一条指令的执行结果决定下一步行为的情况，就是流水线中的控制冒险**。这时候该怎么办呢？



极客时间

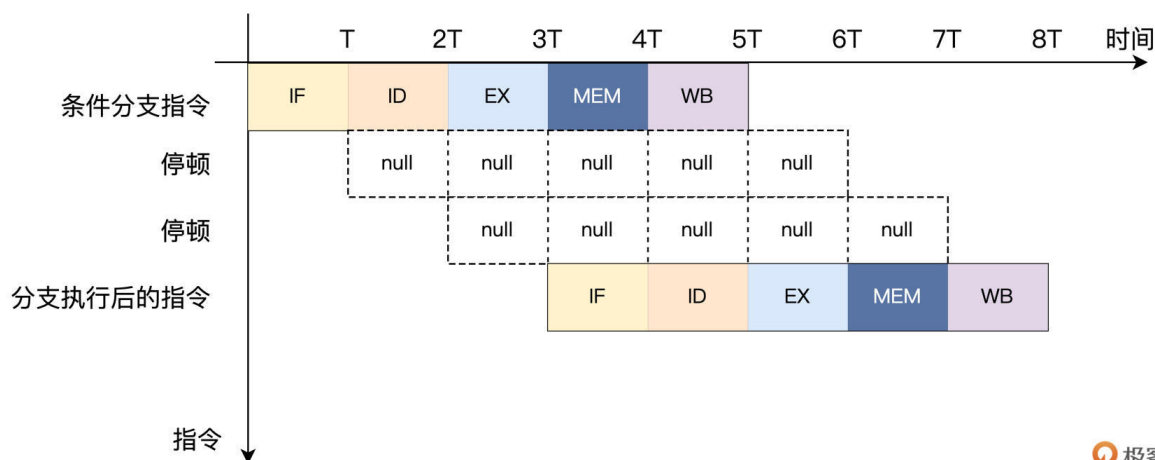控制冒险可以使用流水线停顿的方法解决，就是在取出分支指令后，流水线马上停下来，等到分支指令的结果出来，确定下一条指令从哪个地址取之后，流水线再继续。




极客时间

如上图所示，每当遇到条件分支指令时，流水线就停顿以避免控制冒险。但是这种方法对性能的影响是很大的。因为条件分支指令要等到执行之后的访存阶段，才能决定分支跳转是否发生，这就相当于流水线停顿了2个时钟周期。我们MiniCPU只有五级流水线，就停顿了这么久，像intel 的酷睿 i7处理器流水线，它的深度有十几级，如果也用停顿的方法，那延时损失就更大了。

既然阻塞流水线直到分支指令执行完成的方法非常耗时，浪费了太多流水线的时钟周期。那么，有没有一种方法既能解决控制冒险问题，又不影响流水线的性能呢？

很遗憾，答案是否定的。到目前为止，我们还没有找到根本性的解决控制冒险问题的方法。

 

但是，这并不代表我们没有办法去优化它，我们可以采用**分支预测**的方法提升分支阻塞的效率。

具体思路是这样的，当每次遇到条件分支指令时，预测分支会发生跳转，直接在分支指令的下一条取跳转后相应地址的指令。如果分支发生跳转的概率是50%，那么这种优化方式就可以减少一半由控制冒险带来的性能损失。

其实我们[第六节课]取指阶段设计的预读取模块（if\_pre.v），实现的就是这个功能，相关代码如下：

```

wire is_bxx = (instr[6:0] == `OPCODE_BRANCH); //条件跳转指令的操作码
wire is_jal = (instr[6:0] == `OPCODE_JAL); //无条件跳转指令的操作码

//B型指令的立即数拼接
wire [31:0] bimm = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
//J型指令的立即数拼接
wire [31:0] jimm = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};

//指令地址的偏移量
wire [31:0] adder = is_jal ? jimm : (is_bxx & bimm[31]) ? bimm : 4;

assign pre_pc = pc + adder;

```

看到这你可能还有疑问，如果条件分支不发生跳转的话又会怎么样呢？这种情况下，已经被读取和译码的指令就会被丢弃，流水线继续从不分支的地址取指令。

要想丢弃指令也不难，只需要把流水线中的控制信号和数据清“0”即可，也就是当预测失败的分支指令执行之后，到达访存阶段时，需要将流水线中处于取指、译码和执行阶段的指令清除。

我先展示一下控制冒险模块的整体代码，之后再详细解读。代码如下所示：

```

module hazard (
    input  [4:0]  rs1,
    input  [4:0]  rs2,
    input        alu_result_0,
    input  [1:0]  id_ex_jump,
    input        id_ex_branch,
    input        id_ex_imm_31,
    input        id_ex_memRead,
    input        id_ex_memWrite,
    input  [4:0]  id_ex_rd,
    input  [1:0]  ex_mem_maskMode,
    input        ex_mem_memWrite,

    output reg    pcFromTaken,
    output reg    pcStall,
    output reg    IF_ID_stall,
    output reg    ID_EX_stall,
    output reg    ID_EX_flush,
    output reg    EX_MEM_flush,
    output reg    IF_ID_flush
);

wire branch_do = ((alu_result_0 & ~id_ex_imm_31) | (~alu_result_0 & id_ex_imm_31));
wire ex_mem_taken = id_ex_jump[0] | (id_ex_branch & branch_do);

wire id_ex_memAccess = id_ex_memRead | id_ex_memWrite;

wire ex_mem_need_stall = ex_mem_memWrite & (ex_mem_maskMode == 2'h0 | ex_mem_maskMode

always @(*) begin
    if(id_ex_memAccess && ex_mem_need_stall) begin
        pcFromTaken  <= 0;
        pcStall      <= 1;
        IF_ID_stall  <= 1;
        IF_ID_flush  <= 0;
        ID_EX_stall  <= 1;
        ID_EX_flush  <= 0;
        EX_MEM_flush <= 1;
    end
    else if(ex_mem_taken) begin
        pcFromTaken  <= 1;
        pcStall      <= 0;
        IF_ID_flush  <= 1;
        ID_EX_flush  <= 1;
        EX_MEM_flush <= 0;
    end
    else if(id_ex_memRead & (id_ex_rd == rs1 || id_ex_rd == rs2)) begin
        pcFromTaken <= 0;
        pcStall     <= 1;
        IF_ID_stall <= 1;
        ID_EX_flush <= 1;
    end
    else begin
        pcFromTaken  <= 0;
        pcStall      <= 0;
        IF_ID_stall  <= 0;
        ID_EX_stall  <= 0;
    end
end

```

```

        ID_EX_flush    <= 0;
        EX_MEM_flush   <= 0;
        IF_ID_flush    <= 0;
    end
end
endmodule

```

首先我们来看看在控制冒险模块中，内部产生的几个信号都起到了怎样的作用。- branch\_do 信号就是条件分支指令的条件比较结果，由ALU运算结果和立即数的最高位（符合位）通过“与”操作得到；ex\_mem\_taken是确认分支指令跳转的信号，由无条件跳转（jump）“或”条件分支指令（branch）产生。

id\_ex\_memAccess是存储器的选通信号，当对存储器的“读”或者“写”控制信号有效时产生；ex\_mem\_need\_stall信号表示流水线需要停顿，当执行sb或者sh指令时就会出现这样的情况。

然后，再来看看我们这个模块要输出的几个信号。

```

wire branch_do = ((alu_result_0 & ~id_ex_imm_31) | (~alu_result_0 & id_ex_imm_31));
wire ex_mem_taken = id_ex_jump[0] | (id_ex_branch & branch_do);

wire id_ex_memAccess = id_ex_memRead | id_ex_memWrite;

wire ex_mem_need_stall = ex_mem_memWrite & (ex_mem_maskMode == 2'h0 | ex_mem_maskMode

```

pcFromTaken是分支指令执行之后，判断和分支预测方向是否一致的信号。pcStall是控制程序计数器停止的信号，如果程序计数器停止，那么流水线将不会读取新的指令。IF\_ID\_stall是流水线中从取指到译码的阶段的停止信号。ID\_EX\_stall是流水线从译码到执行阶段的停止信号。

此外，当流水线需要冲刷时，就会产生取指、译码、执行、访存阶段的清零信号，分别对应着ID\_EX\_flush、EX\_MEM\_flush和IF\_ID\_flush信号。

```

output reg    pcFromTaken, //分支指令执行结果，判断是否与预测方向一样
output reg    pcStall,     //程序计数器停止信号
output reg    IF_ID_stall, //流水线IF_ID段停止信号
output reg    ID_EX_stall, //流水线ID_EX段停止信号
output reg    ID_EX_flush, //流水线ID_EX段清零信号
output reg    EX_MEM_flush, //流水线EX_MEM段清零信号
output reg    IF_ID_flush  //流水线IF_ID段清零信号

```

什么情况下才会产生上面的控制信号呢？一共有三种情况，我这就带你依次分析一下。- **第一种情况是解决数据相关性问题**。数据相关指的是指令之间存在的依赖关系。当两条指令之间存在相关关系时，它们就不能在流水线中重叠执行。

例如，前一条指令是访存指令Store，后一条也是Load或者Store指令，因为我们采用的是同步RAM，需要先读出再写入，占用两个时钟周期，所以这时要把之后的指令停一个时钟周期。

```
if(ID_EX_memAccess && EX_MEM_need_stall) begin
    pcFromTaken <= 0;
    pcStall      <= 1;
    IF_ID_stall  <= 1;
    IF_ID_flush  <= 0;
    ID_EX_stall  <= 1;
    ID_EX_flush  <= 0;
    EX_MEM_flush <= 1;
end
```

**第二种情况是分支预测失败的问题**，当分支指令执行之后，如果发现分支跳转的方向与预测方向不一致。这时就需要冲刷流水线，清除处于取指、译码阶段的指令数据，更新PC值。

```
// 分支预测失败，需要冲刷流水线，更新pc值
else if(EX_MEM_taken) begin
    pcFromTaken <= 1;
    pcStall      <= 0;
    IF_ID_flush  <= 1;
    ID_EX_flush  <= 1;
    EX_MEM_flush <= 0;
end
```

第三种情况就是解决[上一节课]提到的**数据冒险问题**。当前一条指令是 Load，后一条指令的源寄存器 rs1和rs2依赖于前一条从存储器中读出来的值，需要把 Load 指令之后的指令停顿一个时钟周期，而且还要冲刷ID\_EX阶段的指令数据。

```
else if(ID_EX_memRead & (ID_EX_rd == rs1 || ID_EX_rd == rs2)) begin
    pcFromTaken <= 0;
    pcStall      <= 1;
    IF_ID_stall  <= 1;
    ID_EX_flush  <= 1;
end
```

解决了流水线的冒险问题，我们才能确保指令经过流水线执行后，得到的结果是正确的，这时候才能把执行结果写回到寄存器。接下来，让我们来继续完成写回阶段的模块设计。

## 写回控制模块设计

现在我们来到了流水线的最后一级——结果写回。先来看看写回控制模块，这个模块实现起来就非常简单了，它的作用就是选择存储器读取回来的数据作为写回的结果，还是选择流水线执行运算之后产生的数据作为写回结果。

具体代码如下：

```
module mem_wb_ctrl(
    input    clk,
    input    reset,
    input    in_wb_ctrl_toReg,
    input    in_wb_ctrl_regWrite,

    output   data_wb_ctrl_toReg,
    output   data_wb_ctrl_regWrite
);

    reg  reg_wb_ctrl_toReg;
    reg  reg_wb_ctrl_regWrite;

    assign data_wb_ctrl_toReg = reg_wb_ctrl_toReg;
    assign data_wb_ctrl_regWrite = reg_wb_ctrl_regWrite;

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_wb_ctrl_toReg <= 1'h0;
        end else begin
            reg_wb_ctrl_toReg <= in_wb_ctrl_toReg;
        end
    end

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_wb_ctrl_regWrite <= 1'h0;
        end else begin
            reg_wb_ctrl_regWrite <= in_wb_ctrl_regWrite;
        end
    end

endmodule
```

代码里有两个重要的信号需要你留意。一个是写回寄存器的数据选择信号wb\_ctrl\_toReg，当这个信号为“1”时，选择从存储器读取的数值作为写回数据，否则把流水线的运算结果作为写回数据。另一个是寄存器的写控制信号wb\_ctrl\_regWrite，当这个信号为“1”时，开始往目标寄存器写回指令执行的结果。

## 写回数据通路模块设计

---

和写回的控制模块一样，流水线的最后一级的写回数据通路上的信号也变得比较少了。

写回数据通路模块产生的信号主要包括写回目标寄存器的地址reg\_WAddr，流水线执行运算后的结果数据result，从存储器读取的数据readData。

写回数据通路的模块代码如下：

```

module mem_wb(
    input      clk,
    input      reset,
    input  [4:0] in_regWAddr,
    input  [31:0] in_result,
    input  [31:0] in_readData,
    input  [31:0] in_pc,

    output [4:0]  data_regWAddr,
    output [31:0] data_result,
    output [31:0] data_readData,
    output [31:0] data_pc
);

    reg [4:0]  reg_regWAddr;
    reg [31:0] reg_result;
    reg [31:0] reg_readData;
    reg [31:0] reg_pc;

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_regWAddr <= 5'h0;
        end else begin
            reg_regWAddr <= in_regWAddr;
        end
    end

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_result <= 32'h0;
        end else begin
            reg_result <= in_result;
        end
    end

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_readData <= 32'h0;
        end else begin
            reg_readData <= in_readData;
        end
    end

    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            reg_pc <= 32'h0;
        end else begin
            reg_pc <= in_pc;
        end
    end

    assign data_regWAddr = reg_regWAddr;
    assign data_result = reg_result;
    assign data_readData = reg_readData;
    assign data_pc = reg_pc;

```



```
endmodule
```

仔细观察代码，你是否发现和流水线的前面几级的数据通路模块相比，少了两个控制信号呢？ - 是的，写回阶段的模块没有了流水线的停止控制信号stall和流水线的冲刷控制信号flush。这是因为写回阶段的数据经过了数据冒险和控制冒险模块的处理，已经可以确保流水线产生的结果无误了，所以写回阶段的数据不受停止信号stall和清零信号flush的控制。

到这里，我们要设计的迷你CPU的五级流水线就基本完成啦。

## 重点回顾

---


最后我给你做个总结吧。

这节课我们先分析了流水线中存在的控制冒险问题，也就是当流水线中出现条件分支指令时，下一条指令还不确定从哪里取的问题。最容易想到的解决方案，就是在取出分支指令后，流水线马上停下来，等到分支指令的结果出来，确定下一条指令从哪个地址获取之后，流水线再继续。但是，这里流水线停顿的方式缺点很明显，它会带来很多CPU的性能损失。

于是，我们采用了分支预测的方法，预测每一条分支指令都会发生跳转，直接在分支指令的下一条取跳转后相应地址的指令。如果分支发生跳转的概率是50%，那么这种优化方式就可以减少一半由控制冒险带来的性能损失。

最后，根据整个流水线执行后的数据，我们完成了流水线的最后一级，也就是写回控制模块和数据通路模块的设计。写回控制模块要么选择存储器读取回来的数据作为写回结果，要么选择流水线执行运算之后产生的数据作为写回结果。数据通路模块则包含了写回目标寄存器的地址、ALU的运算结果以及访存阶段读存储器得到的数据。

## CPU流水线 写回阶段

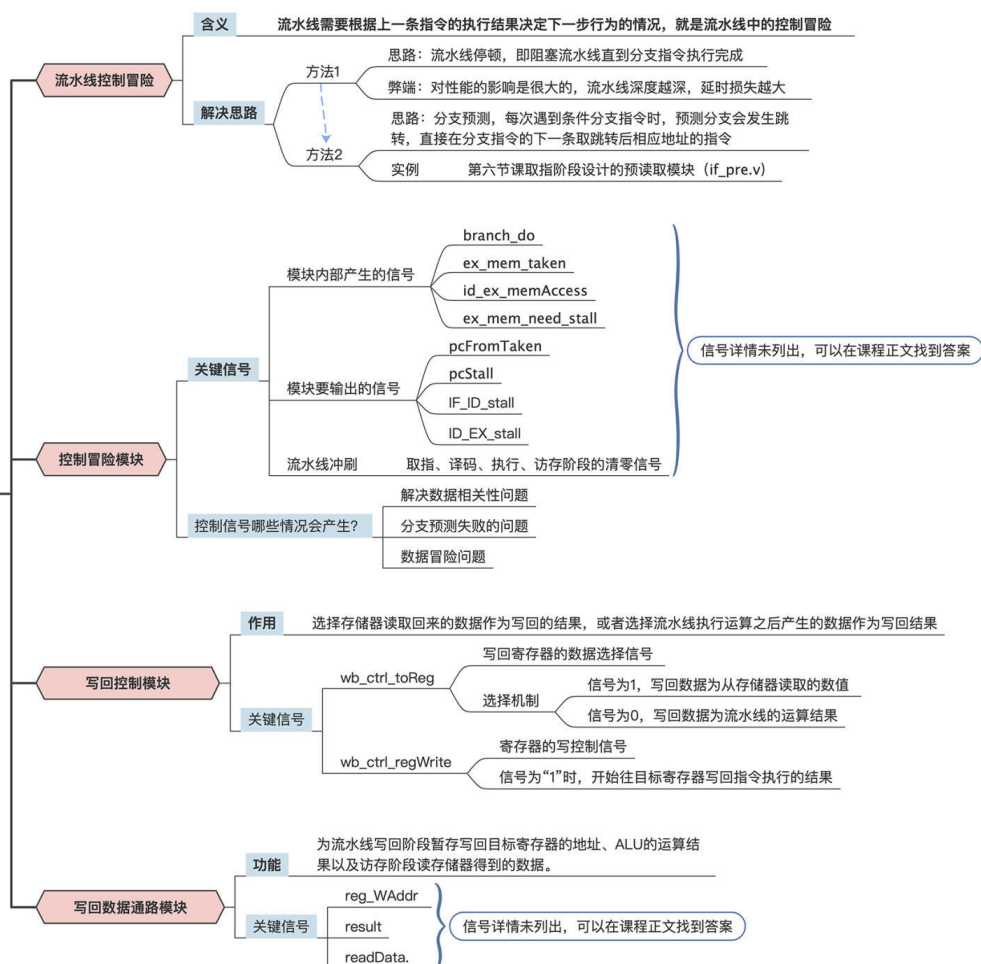

到这里，我们终于把CPU的五级流水线的最后一级设计完成了，这代表基于指令集RV32I的迷你CPU核心代码设计已经完成。很快就可以让它跑程序了，你是不是很期待呢？下一节课我们就可以看到效果了！

## 思考题

除了流水线停顿和分支预测方法，是否还有其他解决控制冒险问题的办法？

欢迎你在留言区跟我交流互动，或者记录下你的思考与收获。如果觉得这节课还不错，别忘了分享给身边的朋友，我们一起来手写CPU！

[上一页](#)

[下一页](#)